

32 кГц

8 кГц

Генератор

Кольцевой
счетчик

Схема
компен-
сации

8 кГц

$\Phi 1$ $\Phi 2$

Интегра-
тор

Интегра-
тор

Усилитель
мощности

8 кГц

Приемный
усилитель

$\Phi 1$
Синхрон-
ный
детектор

Фильтр



Синхрон-
ный
детектор

Фильтр


$\Phi 2$

Дискри-
минатор


Формирователь
звукового
сигнала

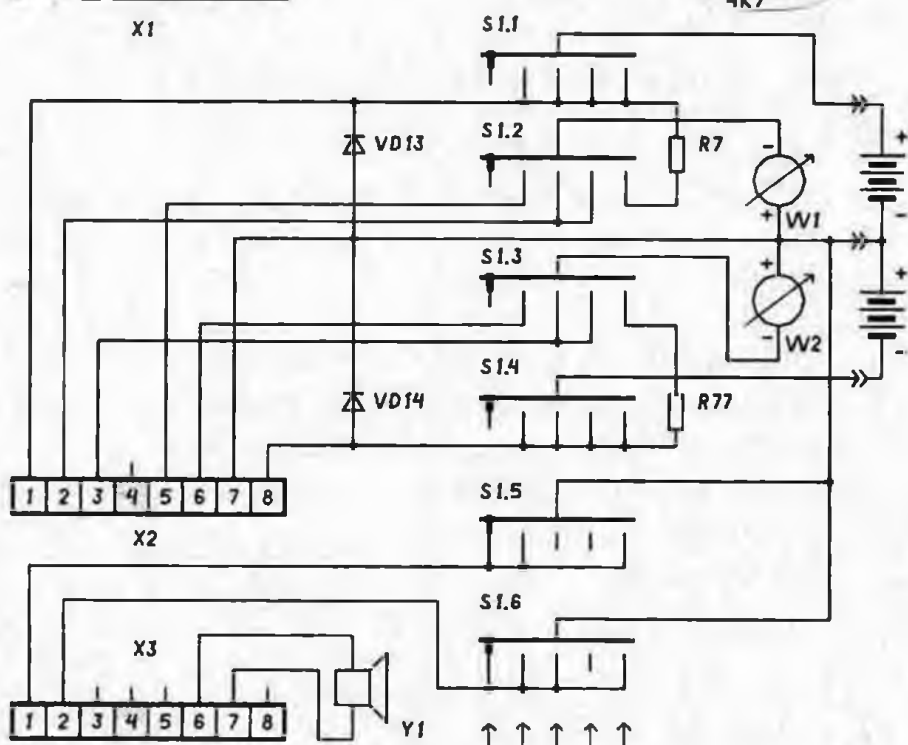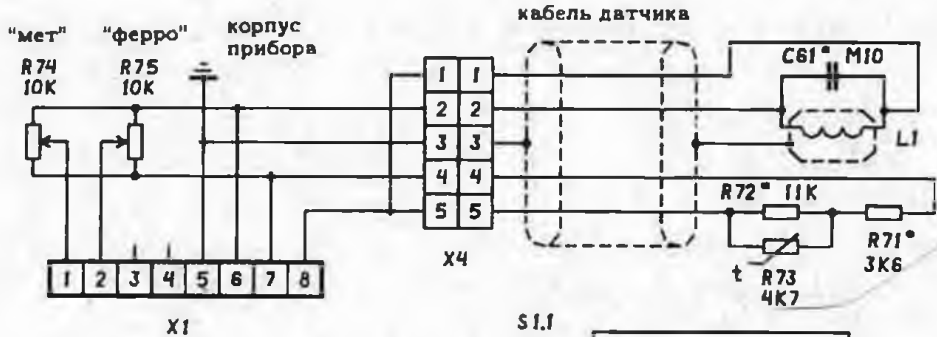


- Выключено
- Установка нуля
- Режим 1
- Режим 2
- Контроль батарей

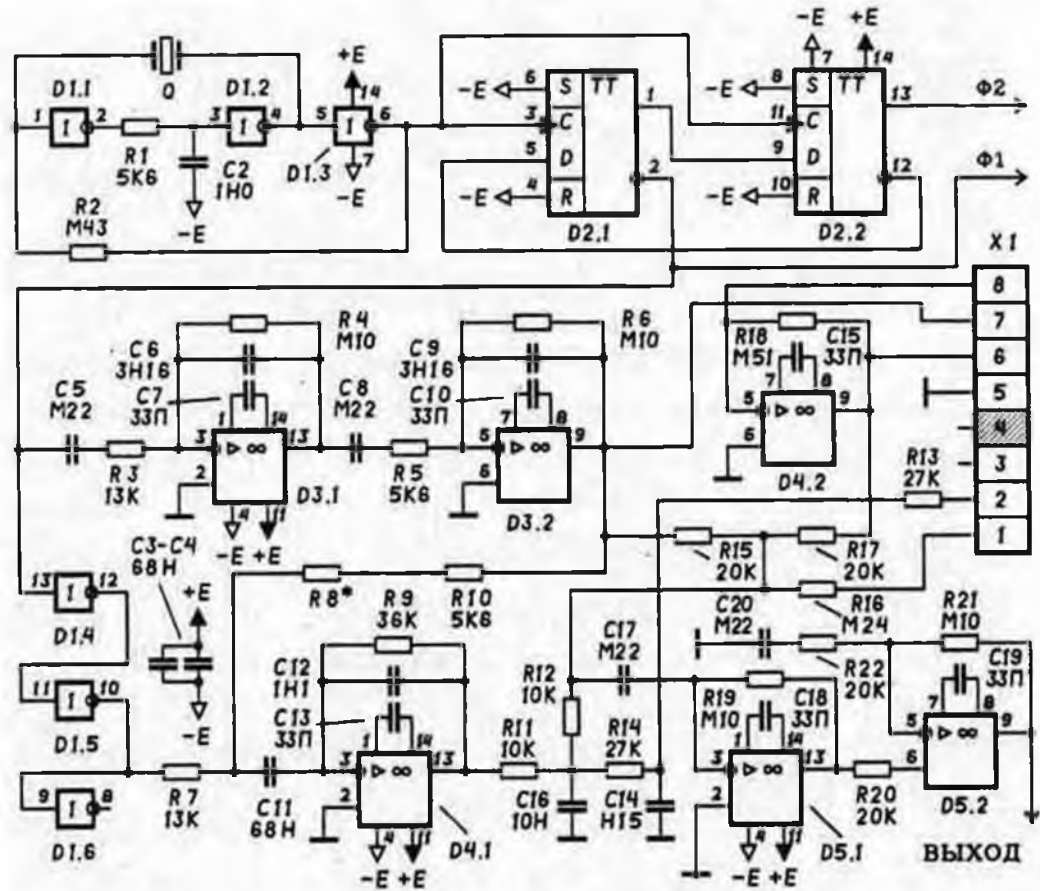

VD12

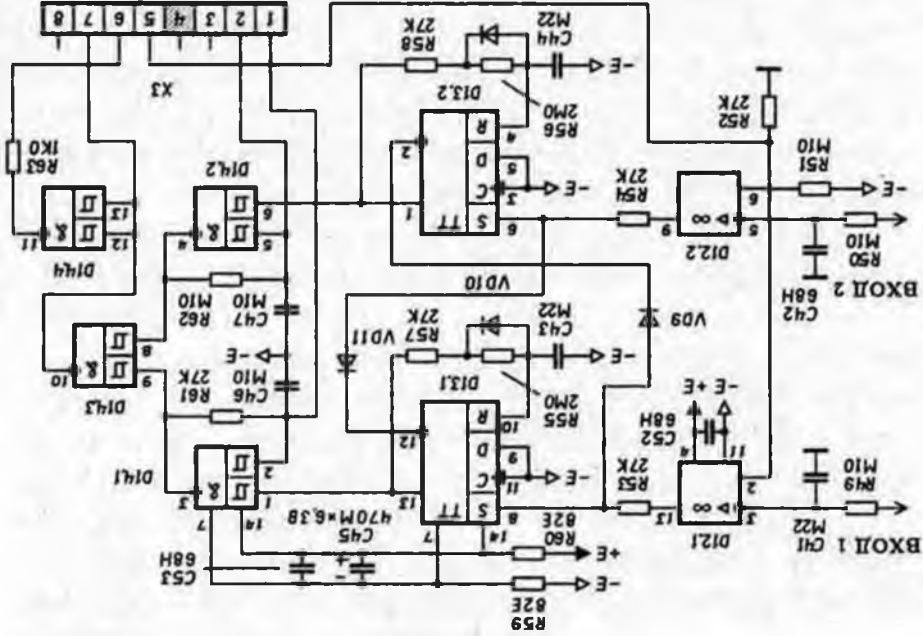

Генератор Фі

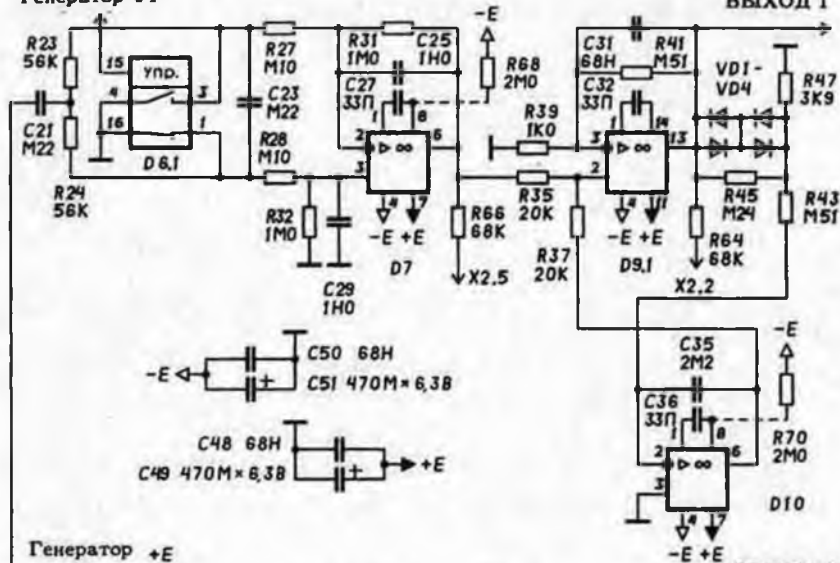

Генератор $+E$

